

# ASSIGNMENT

GEETANJALI

26-05-2019

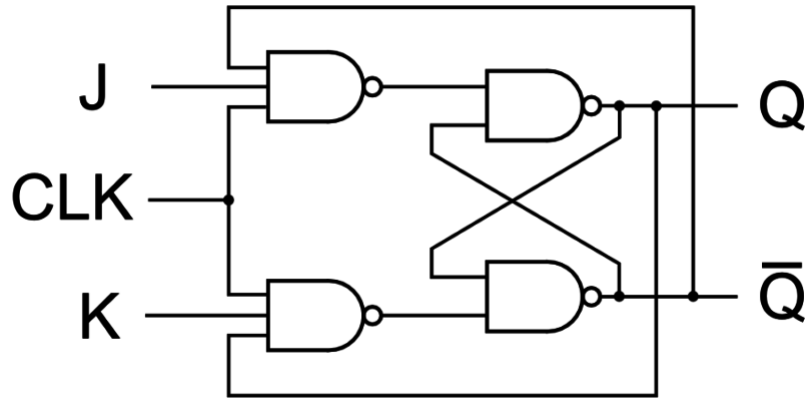


Figure 1: JK flipflop Circuit

## 1 QUESTION

### 1.1 DESIGN A 3 BIT UP COUNTER WITH JK FLIPFLOP AND DISPLAY THE OUTPUT ON LED

#### LOGIC FUNCTION

```
int JKlogic(int J,int K)
{
    int CK=1,Q=0,NQ=1,s,r;
    s=!(CK&&J&&NQ);
    r=!(CK&&K&&Q);
    Q=!(s&&NQ);
    NQ=!(r&&Q);

    return Q;
}
```

### PROGRAM

```
#include "Arduino.h"
#include "JKlogic.h"
int  A,B,C,D,E,F;
void setup()
{
    pinMode(6,OUTPUT);
    pinMode(7,OUTPUT);
    pinMode(8,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
    A=0;
    B=0;
    C=0;

    for (int i=1;i<=8;i++)
    {
        D=JKlogic(A,!A);
        E=JKlogic(B,!B);
        F=JKlogic(C,!C);
        Serial.println(D);
        digitalWrite(6,D);
        digitalWrite(7,E);
        digitalWrite(8,F);
        delay(1000);

        if (i%4==0)
            A=!A;

        if (i%2==0)
            B=!B;

        C=!C;
    }
}
```

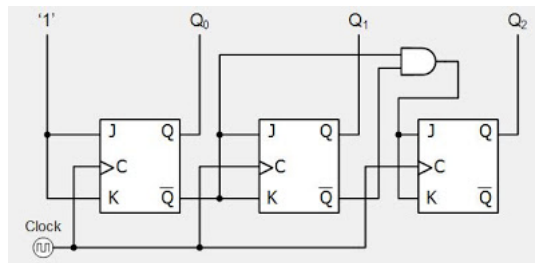


Figure 2: JK flipflop Counter Circuit

## 1.2 DESIGN A 3 BIT DOWN COUNTER WITH JK FLIPFLOP AND DISPLAY THE OUTPUT ON LED

## PROGRAM

```
#include "Arduino.h"
#include "JKlogic.h"
int A,B,C,D,E,F;
void setup()
{
    pinMode(5,OUTPUT);
    pinMode(6,OUTPUT);
    pinMode(7,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
    A=1;
    B=1;
    C=1;

    for (int i=1;i<=8;i++)
    {
        D=JKlogic(A,!A);
        E=JKlogic(B,!B);
        F=JKlogic(C,!C);
        Serial.println(D);
        digitalWrite(5,D);
        digitalWrite(6,E);
        digitalWrite(7,F);
        delay(1000);

        if (i%4==0)
            A=!A;
```

```
    if ( i%2==0)
    B=!B;

    C=!C;
}
}
```